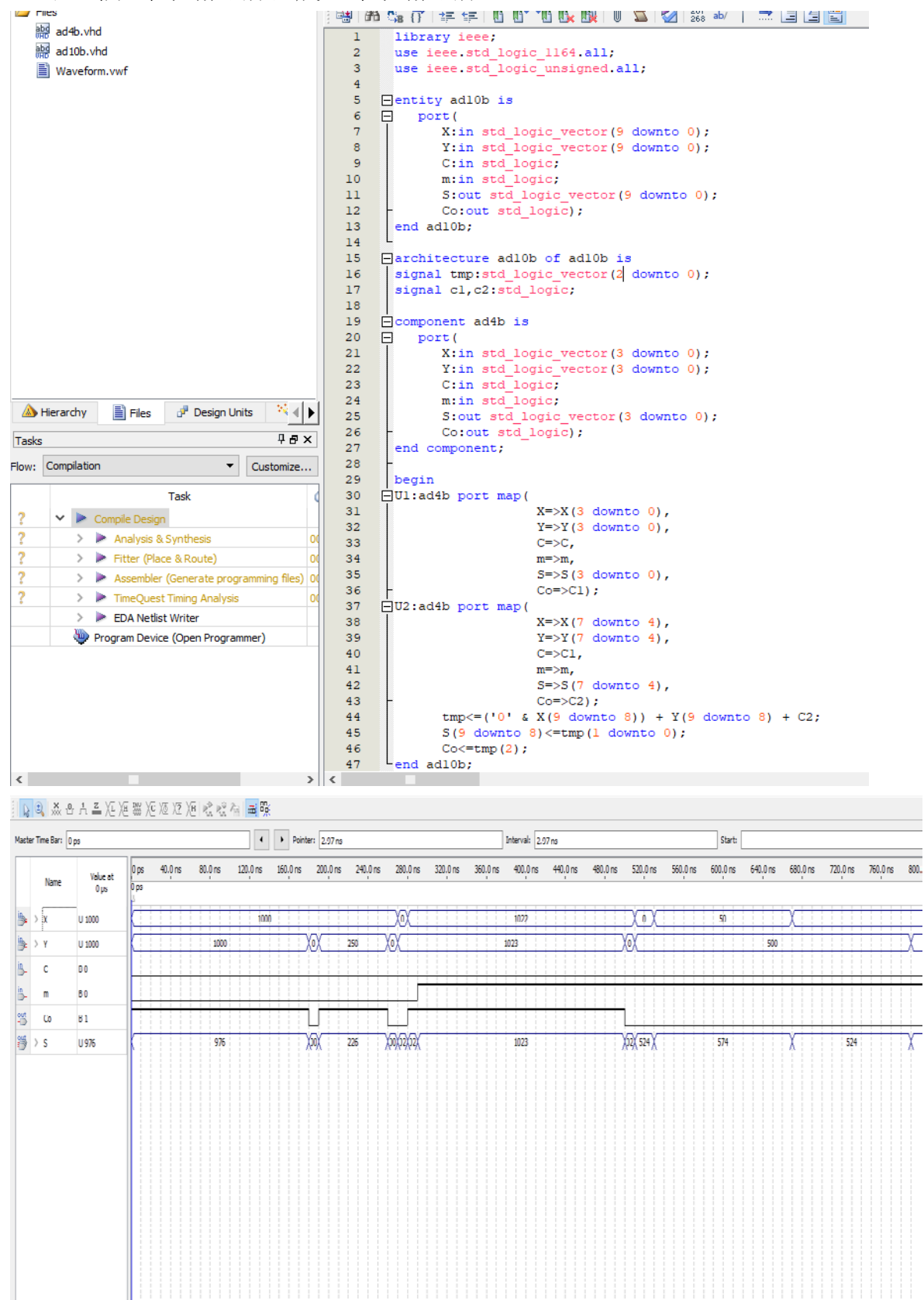


# 1. 以 2 個 4 位元加法器組成 10 位元加法器



## 2. Cascade bcd3 counter

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  entity cscuc3 is
6  port(
7      clk:in std_logic;
8      res:std_logic;
9      csin:in std_logic;
10     csot:out std_logic;
11     q:out std_logic_vector(11 downto 0)
12 );
13 end cscuc3;
14 architecture cscuc3 of cscuc3 is
15     signal cnt:std_logic_vector(3 downto 0);
16     signal tmp:std_logic_vector(7 downto 0);
17     signal c1,c2:std_logic;
18
19     component cscdc is
20     port(
21         clk:in std_logic;
22         res:in std_logic;
23         csin:in std_logic;
24         csot:out std_logic;
25         q:out std_logic_vector(3 downto 0)
26     );
27 end component;
28
29 begin
30     U1:cscdc port map(
31         clk,
32         res,
33         csin,
34         c1,
35         tmp(3 downto 0)
36     );
37     U2:cscdc port map(
38         clk,
39         res,
40         c1,
41         c2,
42         tmp(7 downto 4)
43     );
44     process(clk,res)
45     begin
46         if res='0' then
47             cnt<=(others=>'0');
48
49         begin
50             U1:cscdc port map(
51                 clk,
52                 res,
53                 csin,
54                 c1,
55                 tmp(3 downto 0)
56             );
57             U2:cscdc port map(
58                 clk,
59                 res,
60                 c1,
61                 c2,
62                 tmp(7 downto 4)
63             );
64             process(clk,res)
65             begin
66                 if res='0' then
67                     cnt<=(others=>'0');
68                 elsif clk'event and clk = '1' then
69                     if c2 = '1' then
70                         if cnt<="0011" then
71                             cnt<="0000";
72                         else
73                             cnt<=cnt+1;
74                         end if;
75                     end if;
76                 end if;
77             end process;
78             q(11 downto 8)<=cnt;
79             q(7 downto 0)<=tmp;
80             csot<='1'when csin = '1' and tmp(7 downto 0)="10011001" else
81                 '0';
82         end cscuc3;

```

